

Lab 1 Preliminary Work

Three Way Lighting System

1)

s_1	s_2	s_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2) Canonical SOP

$$f = \bar{s}_1 \bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 \bar{s}_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3$$

$$f = \sum(1, 2, 4, 7)$$

3) Canonical POS

$$f = (s_1 + s_2 + s_3)(s_1 + \bar{s}_2 + \bar{s}_3)(\bar{s}_1 + s_2 + \bar{s}_3)(\bar{s}_1 + \bar{s}_2 + s_3)$$

$$f = \prod(0, 3, 5, 6)$$

$$S_1 = A \quad S_2 = B \quad S_3 = C$$

$$(A+B+C) (A+\bar{B}+\bar{C}) (\bar{A}+B+\bar{C}) (\bar{A}+\bar{B}+C)$$

$$\cancel{A} + \cancel{A\bar{B}} + \cancel{A\bar{C}} + \cancel{A\bar{B}\bar{C}} + \cancel{0} + \bar{B}\bar{C} + \cancel{A\bar{C}} + \bar{B}C + 0$$

$$\underbrace{A + A + A}_A$$

$$\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C$$

$$A + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}C$$

$$\cancel{\bar{A}} + \cancel{\bar{A}\bar{B}} + \cancel{\bar{A}\bar{C}} + \cancel{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \bar{B}C + \cancel{\bar{A}\bar{C}} + \bar{B}\bar{C} + 0$$

$$\underbrace{\cancel{\bar{A}} + \cancel{\bar{A}} + \cancel{\bar{A}}}_{\bar{A}} + \bar{B}C + \bar{B}\bar{C}$$

$$(A + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}C) (\bar{A} + \bar{B}C + \bar{B}\bar{C})$$


$$A\bar{A} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + 0 + 0 + \bar{A}\bar{B}C + 0 + 0$$

$$= A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$$

$$\rightarrow A(\bar{B}C + \bar{B}\bar{C}) + \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C)$$

$$A \oplus (B \oplus C)$$


Logic Diagram

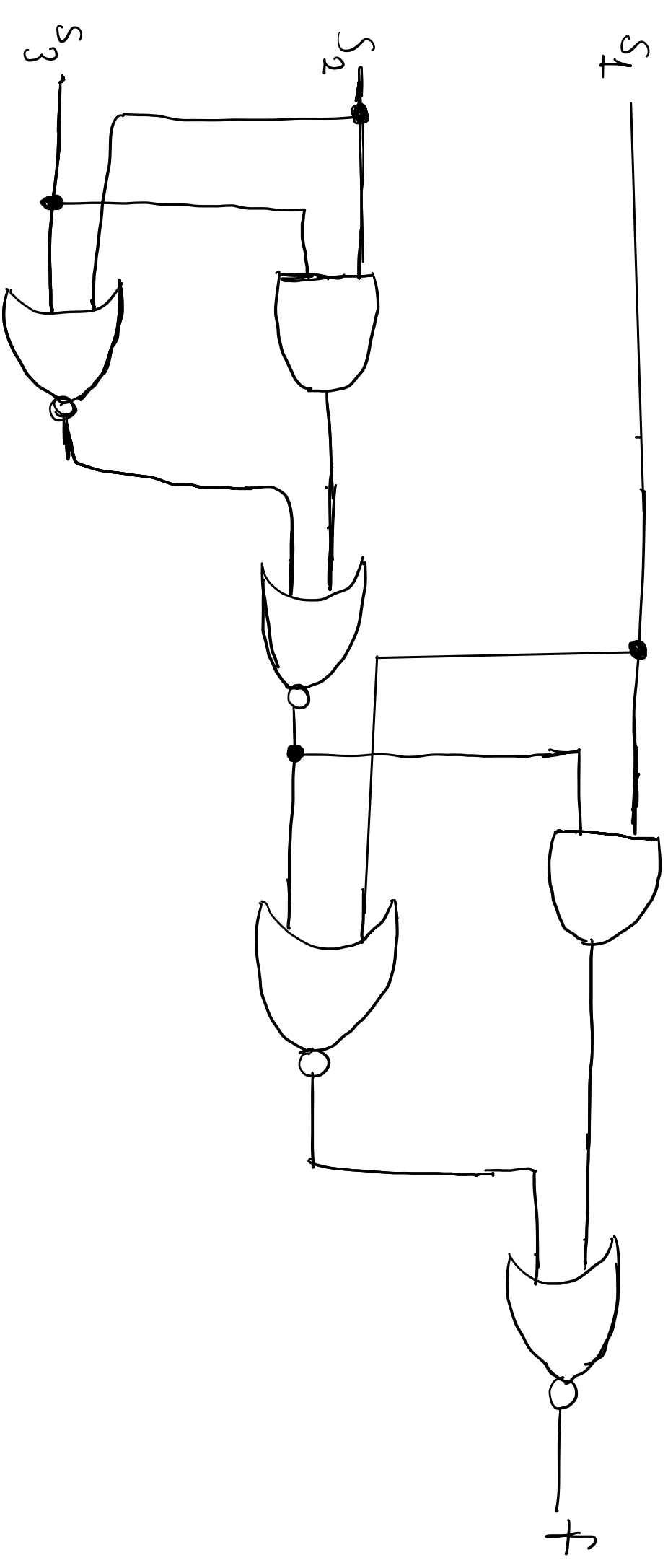

IC List:

- IC List
- ① One 7402 Quad 2-input NOR Gate IC
- ② One 7408 Quad 2-input AND Gate IC

Circuit Schematic

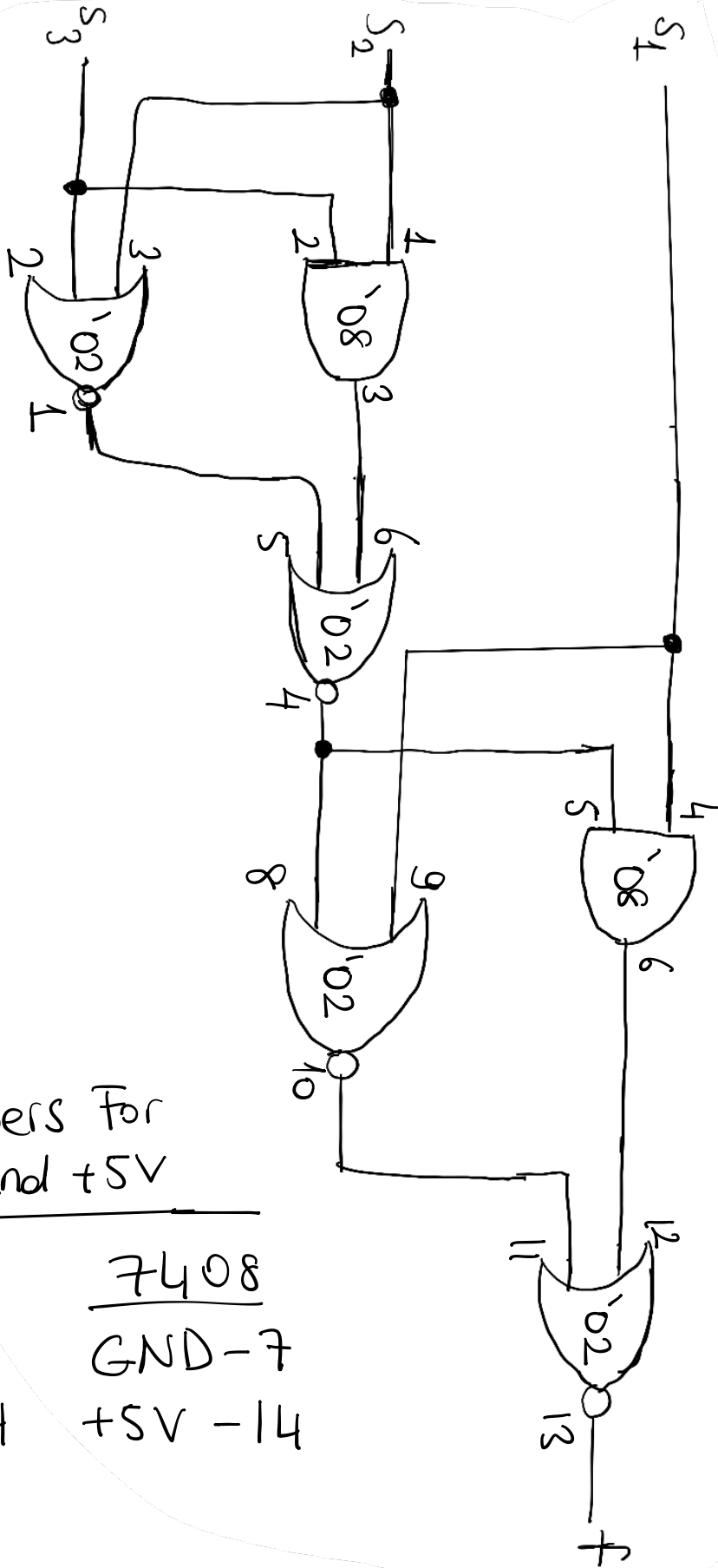

Pin Numbers For GND and +5V

7402

GND - 7

 $+5V - 14$

7408

GND-7

 $+5V - 14$